

فوتوسل:

یک المان وابسته به نور هست که با کم و زیاد شدن شدت نور مقدار مقاومت آن افزایش یا کاهش می یابد و در این مدار ما با استفاده از یک فوتوسل نور یک ال ای دی را کنترل می کنیم به این صورت که با کم شدن شدت نور دریافتی فوتوسل ال ای دی روشن شود.

